



## 5) CIRCUITOS LÓGICOS

### 5.1 DEFINICIÓN:

Es la representación gráfica de un esquema lógico formal.


Son modelos de funciones lógicas aplicados fundamentalmente al campo de la electrónica, cibernética e informática con fines de toma de decisiones, es decir, para ejecutar tareas, ordenadas por un computador.

Están formados por conmutadores o interruptores que dejan o no pasar la corriente.

#### a) Circuito abierto



#### b) Circuito cerrado


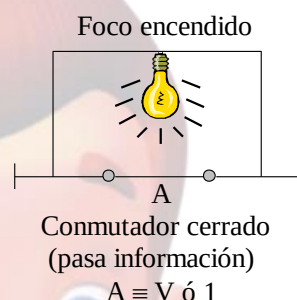


### 5.2 CLASES DE CIRCUITOS:

- **Circuito en serie:**

Representación simbólica      Representación gráfica



$$A \wedge B$$

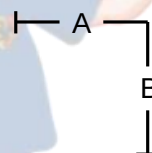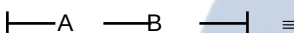

- **Circuito en paralelo:**




Representación simbólica      Representación gráfica

$$A \vee B$$

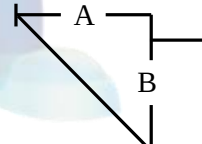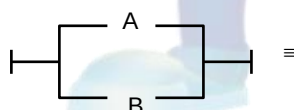

• Circuito mixto:

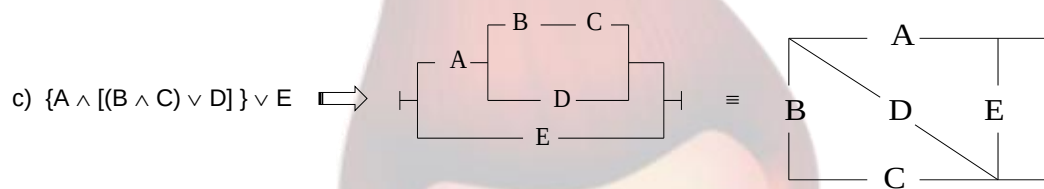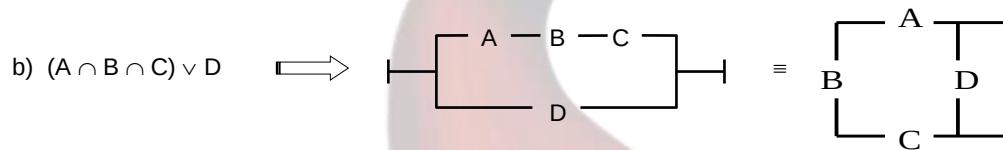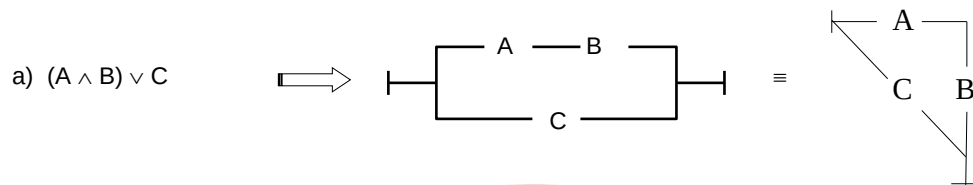Representación simbólica   Representación gráfica



“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,  
perseverancia y tranquilidad  
**PREMIUM**

*¡La clave para tu ingreso!*

